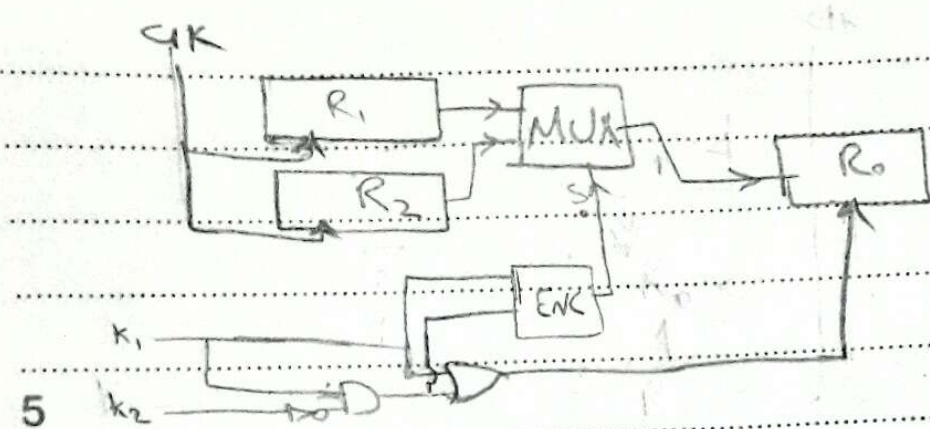


NUMBER:



②

Adder logic $\Rightarrow R_2 + \overline{R_1} + 1 = R_2 - R_1$


"1" $\Rightarrow R_0 \leftarrow R_2 - R_1$

Count $\Rightarrow R_3 \leftarrow R_0$


NUMBER:


jam. Start : $R_1 \leftarrow A, R_2 \leftarrow B, R_3 \leftarrow A+B, \text{jam} \leftarrow 1, \text{zrb} \leftarrow 1$ (3)
jam. zrb. $\text{or}(R_1) : R_1 \leftarrow R_1 + 1, R_4 \leftarrow R_1 + R_2$
jam. zrb. $\text{or}(R_1) : \text{zrb} \leftarrow 0, R_5 \leftarrow R_4, R_4 \leftarrow R_3, \text{tsm} \leftarrow 1$
jam. zrb. $\text{or}(R_3) : \text{jam} \leftarrow 0, R_3 \leftarrow 0, \text{zrb} \leftarrow 0$ / jam. zrb. tsm : jam. ~~zrb~~
jam. tsm. $\text{or}(R_5) \text{ or } \text{or}(R_4) : R_6 \leftarrow R_5 + 1, R_7 \leftarrow R_5, R_4 \leftarrow R_3$
5 jam. tsm. $\text{or}(R_5) \text{ or } \text{or}(R_4) : R_5 \leftarrow R_5 + 1, R_4 \leftarrow R_5 + 1$
jam. tsm. $\text{or}(R_5) : R_8 \leftarrow R_6, R_4 \leftarrow 0, R_6 \leftarrow 0, \text{tsm} \leftarrow 0$
jam. tsm. $R_6 : \text{p} \leftarrow \text{q} \text{ or } \text{q} \leftarrow \text{p} / R_5 : \text{p} \leftarrow \text{q} / R_3 : \text{p} \leftarrow \text{q}$
R7 : $\text{p} \leftarrow \text{q}$

15

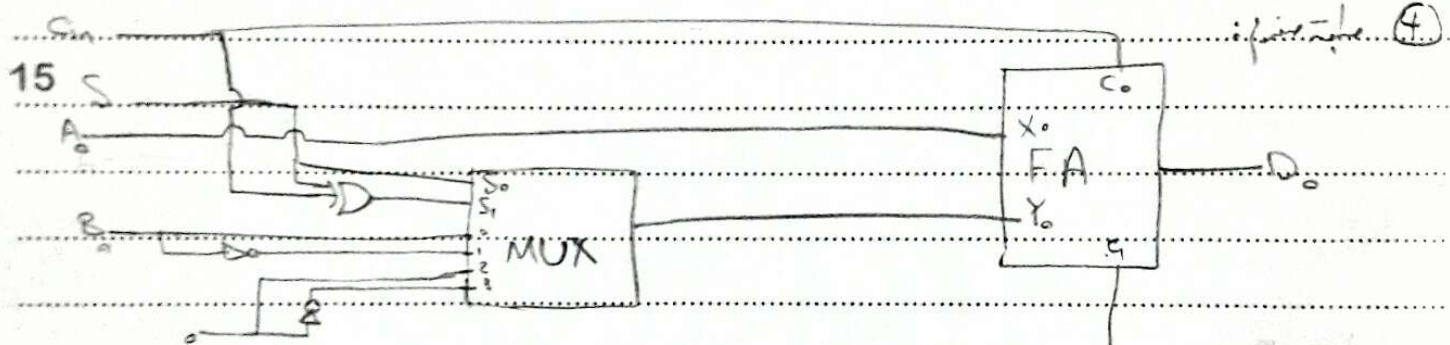

20

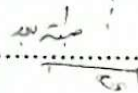

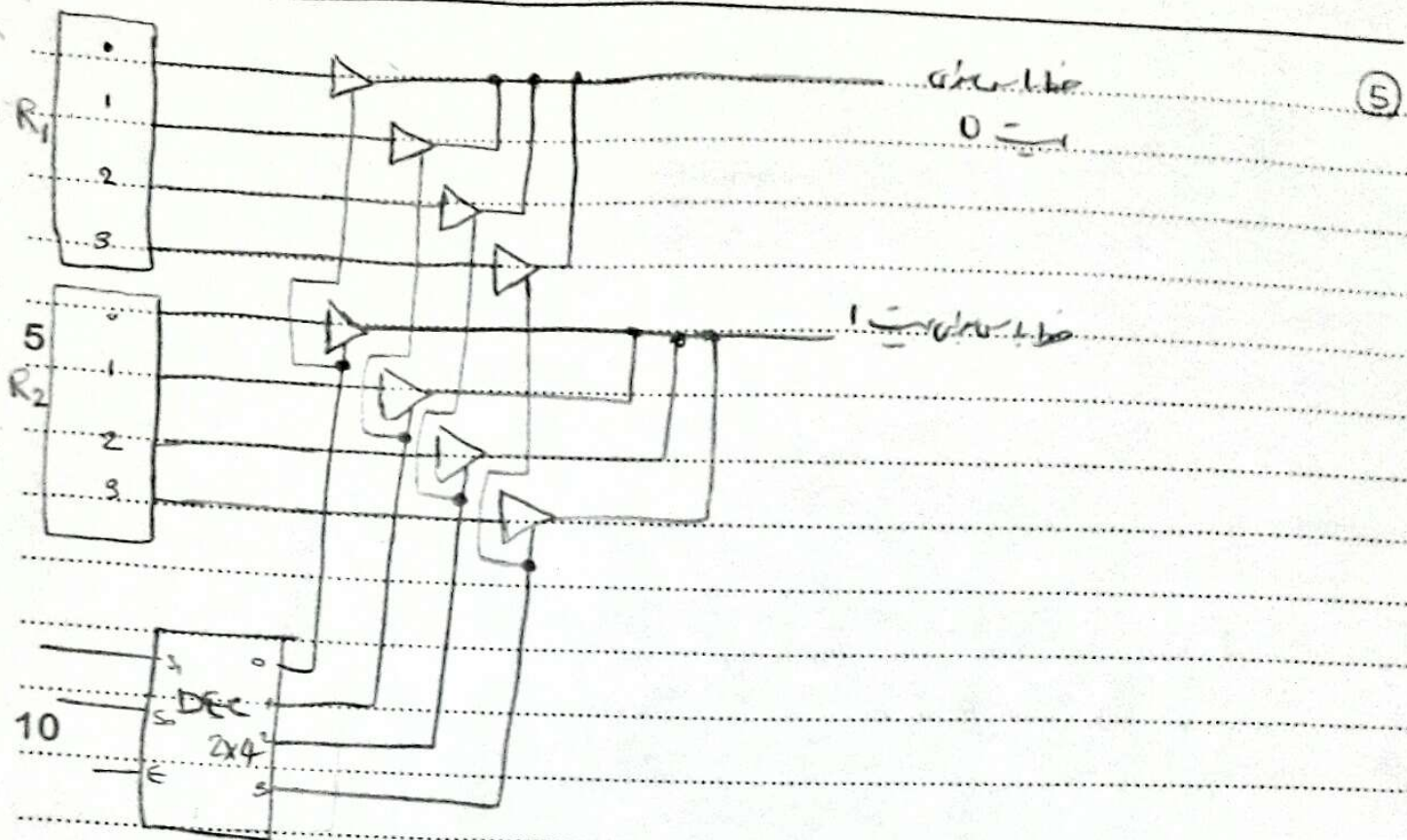

	C_{in}	S_1	S_0	Y_A	G	
	0	0	0	0	A	Transfer (transfer)
	0	0	1	B	$A+B$	Sum
15	0	1	0	\bar{B}	$A+\bar{B}$	$= A-B-1$ (Borrow)
	0	1	1	1	$A-1$	Cob'
	1	0	0	0	$A+1$	Carry
	1	0	1	B	$A+B+1$	Carry, Sum
	1	1	0	\bar{B}	$A+\bar{B}+1$	$= A-B$ (Borrow)
20	1	1	1	1	A	Transfer (transfer)

$$Y = (B \cdot S_0) + (\bar{B} \cdot S_1) \longrightarrow \text{(Borrow, } C_{in}, Y)$$